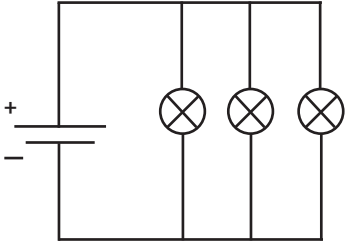


## Parallelschaltung

### Lösungen zum Material P1 - Parallelschaltung

1.



2. Bei einer Parallelschaltung ist jedes Bauteil direkt mit der Spannungsquelle verbunden. Die Bauteile sind unabhängig voneinander geschaltet. Dadurch fällt kein Bauteil aus, wenn ein anderes defekt ist oder entfernt wird.

3.

